



Universidade Federal de Santa Catarina

Centro Tecnológico

Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação & Engenharia Eletrônica



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 3T - parte 2

2. Processadores Dedicados (Blocos Aceleradores).

Processadores Dedicados: somadores sequenciais (Exemplo 1).


Estimativa de custo e de desempenho.

Professores:

Prof. José Luís Güntzel, Rafael Cancian e Ismael Seidel


{j.guntzel, rafael.cancian, ismael.seidel}@ufsc.br

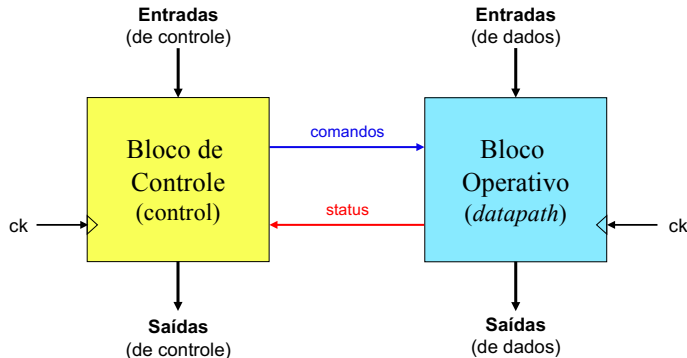O Modelo Bloco Operativo/Bloco de Controle* (BO/BC)



* Em inglês, *Datapath/Control*

Método para o Projeto RTL

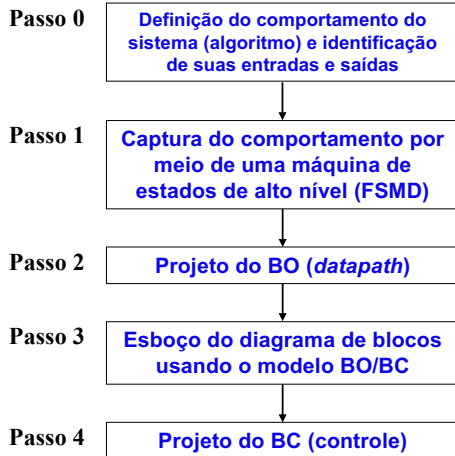


Processadores Dedicados

Exemplo 1: Enunciado

Especificação das interfaces:

Necessita-se de um sistema digital (SD) dedicado (i.e., um bloco acelerador) capaz de realizar o cálculo $A+B+C+D$, onde **A**, **B**, **C** e **D** são números* **inteiros sem sinal**, representados em **binário com 8 bits**. Este sistema digital, doravante denominado de “somatório1”, possui uma entrada de relógio (“ck”), uma entrada de reset assíncrono (“Reset”), **uma** entrada de dados com 8 bits (“ent”), uma entrada de controle denominada “iniciar”, duas saídas de controle (“pronto” e “erro”) e uma saída de dados de 8 bits (“soma”).

 Passo 0 (Identificação das entradas e saídas a partir do enunciado)



* Os números fornecidos como entrada do sistema são comumente chamados de “operandos (de entrada)”.

Processadores Dedicados


Exemplo 1: Enunciado

Especificação do comportamento:

- Há dois estados iniciais, **S0** e **E**. Enquanto um novo cálculo não inicia, “somatório1” permanece em um destes dois estados (ver explicação no último item);
- O sinal externo “iniciar” dá o comando para iniciar um cálculo **A+B+C+D**.
- Os valores dos operandos **A**, **B**, **C** e **D** vão sendo entregues a “somatório1” por meio da entrada “ent” em bordas de relógio consecutivas, ao mesmo tempo em que o cálculo vai sendo realizado;
- Uma vez iniciado, o cálculo é realizado de maneira sequencial e cumulativa (i.e., cada novo operando de entrada que chega é somado ao valor acumulado até então);
- Caso ocorra *overflow* em alguma das adições, o cálculo deve terminar imediatamente, com o SD parando no estado **E** (que indica término com erro). Caso não ocorra *overflow*, o cálculo termina com o SD parando no estado **S0**.


Processadores Dedicados

 Exemplo 1: Passo 1 (Captura do comportamento por meio de uma FSM)



 1. $AC \leftarrow 0$; $T \leftarrow \text{ent}$; // A está estável em ent
2. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // B está estável em ent
3. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // C está estável em ent
4. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // D está estável em ent
5. $AC \leftarrow AC + T$; // O resultado final S estará em AC


O 1º teste de overflow seria dispensável, uma vez que na primeira soma um dos operandos é zero. Porém, **iremos mantê-lo para permitir uma futura generalização do algoritmo.**



Processadores Dedicados


Exemplo 1: Finalizando

Sistema Digital somatório1

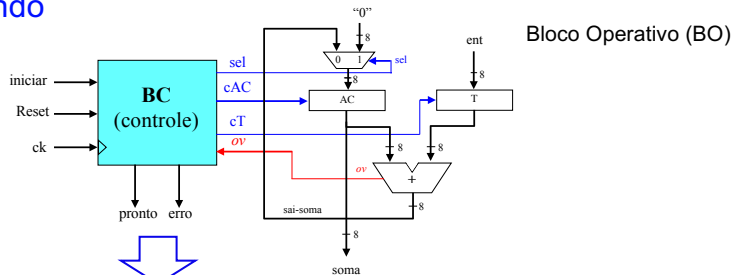

Lógica de Próximo Estado (LPE)

Q2	Q1	Q0	iniciar	ov	Q2 ⁺	Q1 ⁺	Q0 ⁺
1	1	1	0	X	1	1	1
1	1	1	1	X	0	0	1
0	0	0	0	X	0	0	0
0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	0	1	1
0	1	0	X	1	1	1	1
0	1	1	X	0	1	0	0
0	1	1	X	1	1	1	1
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	1	1
1	0	1	X	0	0	0	0
1	0	1	X	1	1	1	1

 


Lógica de Saída (LS)

Q2	Q1	Q0	Sinais de comando			Saídas de controle	
			sel	cAC	cT	pronto	erro
1	1	1	X	0	0	1	1
0	0	0	X	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0


Estimativa de Custo

 O Somador Paralelo *Carry-Ripple*: número de transistores




Nº de transistores por SC:

Portas	Nº de Transistores
3 nand2	$3 \times 4 = 12$
2 xor	$2 \times 12 = 24$
Total	36

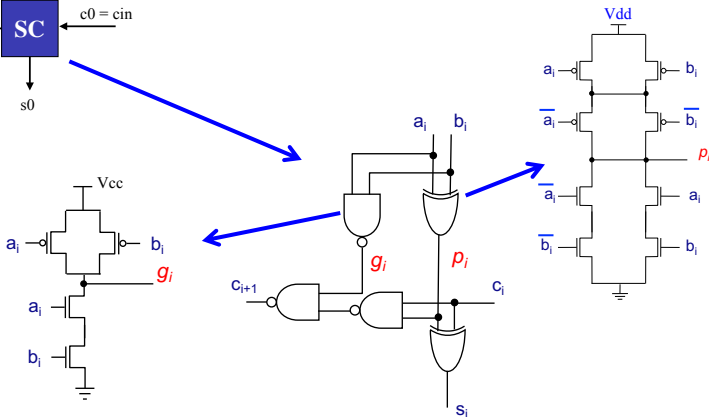


Estimativa de Custo

 Subtrator e Somador/Subtrator: número de transistores



Portas	Nº de Transistores
3 nand2	$3 \times 4 = 12$
2 xor	$2 \times 12 = 24$
1 inv	$1 \times 2 = 2$
Total	38

 


Portas	Nº de Transistores
3 nand2	$3 \times 4 = 12$
3 xor	$3 \times 12 = 36$
Total	48

Estimativa de Custo


Mux 2:1: número de transistores

Um bit (nível lógico)
 
$$Y = \overline{\text{sel}} \cdot A + \text{sel} \cdot B$$




Múltiplos bits (nível RT)

 

Estimativa de Custo

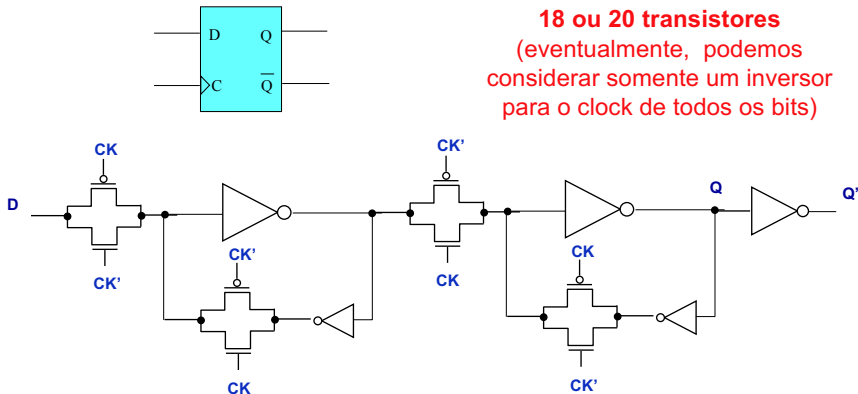
Flip-flop D mestre-escravo CMOS: número de transistores



OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 4 transistores

Estimativa de Custo

 Flip-flop D mestre-escravo CMOS com sinal de carga (enable)*: número de transistores




18+4= 22 transistores
Para set ou reset assíncrono,
adicionar 4 transistores

* habilitação de carga ("load/reg enable") ou deslocamento para um lado

Estimativa de Custo

Número de Transistores: Resumo




Componente RT	Custo
Somador	36n
Subtrator	38n
Somador/subtrator	48n
Mux 2:1	4n
Registrador com carga paralela (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	18n
Registrador com carga paralela controlada (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	22n

 

Obs: sempre que for solicitada uma estimativa de custo de sistema digital, o número de transistores por bit será fornecido.

Processadores Dedicados

Exemplo 1: Estimativa de Custo

 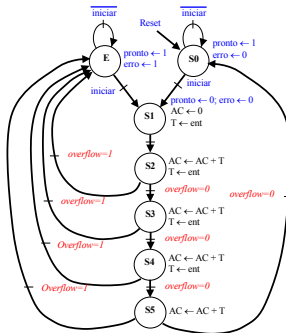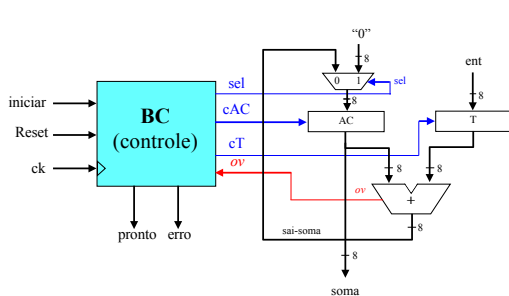

Estimativa de custo para o BO:

Componente RT	nº de transistores
1 Somador	36n
1 Mux 2:1	4n
2 Reg. com carga paralela controlada	2 x 22n
Total de transistores	84 n = 84 x 8 = 672

Estimativa de custo para o BC:



- Número de estados da FSMD/FSM: 7
- Número de saídas distintas da LS* = 5

* = sinais de comando + sinais de controle de saída, diferentes entre si

Processadores Dedicados

Exemplo 1: Timing e Sinais de Controle

  1. $AC \leftarrow 0$; $T \leftarrow \text{ent}$; // A está estável em ent
2. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // B está estável em ent
3. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // C está estável em ent
4. $AC \leftarrow AC + T$; $T \leftarrow \text{ent}$; // D está estável em ent
5. $AC \leftarrow AC + T$; // O resultado final S estará em AC





Processadores Dedicados

Exemplo 1: Timing e Sinais de Controle

MUITO IMPORTANTE (convenção para esta disciplina):

- Valores possíveis para o **sinal de habilitação de carga de um registrador**

1	Nos ciclos de relógio em que o registrador for carregado. Exemplo: $R1 \leftarrow R1 + R2$ significa que R1 deve ser carregado
0	Nos ciclos de relógio em que o registrador não for ser carregado.
X (don't care)	Nesta disciplina, jamais!

  


Processadores Dedicados

Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

Tempo de Execução:

$$T_{\text{exec}} = n_{\text{ciclos}} \times T$$

 - **n_ciclos** é o nº de ciclos de relógio, no pior caso, para concluir o cálculo
- **T** é o período (mínimo) do relógio



Processadores Dedicados

Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

Tempo de Execução:

$$T_{\text{exec}} = n_{\text{ciclos}} \times T$$

- **n_ciclos** é o nº de ciclos de relógio, no pior caso, para concluir o cálculo
- **T** é o período (mínimo) do relógio


Cálculo do nº de ciclos:

- Para aprontar um cálculo de soma é necessário executar, na pior das hipóteses, a seguinte sequência de estados:

S1, S2, S3, S4, S5

Ou seja, 5 ciclos de relógio.

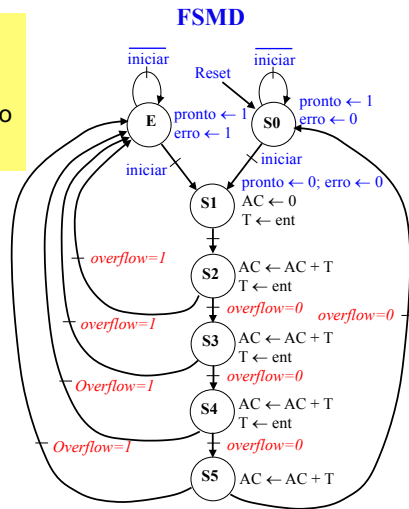- Os estados "E" e "S0" são desconsiderados, pois eles não realizam cálculos



Processadores Dedicados

Exemplo 1: Estimativa de Desempenho


Tempo de Execução:

$$T_{\text{exec}} = n_{\text{ciclos}} \times T$$

- **n_ciclos** é o nº de ciclos de relógio, no pior caso, para concluir o cálculo
- **T** é o período (mínimo) do relógio

Estimativa de T:

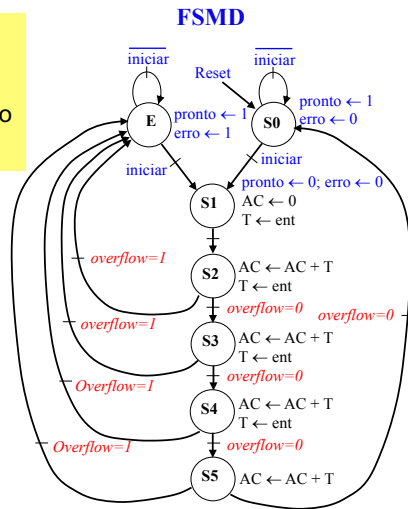
- Análise de Timing (*Static Timing Analysis* - STA) , a seguir ...



Processadores Dedicados

 
Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

ATENÇÃO: nesta disciplina, o período do relógio (T) é invariável!



Para estimar o período do relógio (T):

 1. Identificar os estados que potencialmente demoram mais para serem executados (analisar a FSMD)
2. Realizar a análise de timing de cada um destes estados
- 2.1 Em geral, assume-se que os sinais de controle têm atraso=0 e assim, pode-se realizar a análise de timing somente do BO.




Processadores Dedicados

Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

Para estimar o período do relógio (T):

 1. Identificar os estados que potencialmente demoram mais para serem executados (analisar a FSMD)

- A operação nível RT $AC \leftarrow AC + T$, faz uso de um somador (no caso, de 8 bits) e por isso, é a mais lenta de todas as realizadas no Exemplo 1
- As operações nível RT que só escrevem em registradores, tais como $AC \leftarrow 0$ e $T \leftarrow \text{ent}$, são mais rápidas, pois seu atraso corresponde somente ao tempo de setup (tsu) ou ao tempo de carga (tco) do registrador de destino
- Os estados S2, S3, S4 e S5 são os mais críticos, pois todos eles realizam a operação mais lenta, que é $AC \leftarrow AC + T$. Então, basta realizar a análise de timing desta operação ocorrendo no B.O. (Vide próximos slides)




Processadores Dedicados



Exemplo 1: Static Timing Analysis (STA)

Assumindo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinais de comando <i>sel, cAC, cT</i>	atraso	tdcontrol	0 ns

 

STA para o Estado S2

  


Processadores Dedicados



Exemplo 1: Static Timing Analysis (STA)

Assumindo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinais de comando <i>sel, cAC, cT</i>	atraso	tdcontrol	0 ns

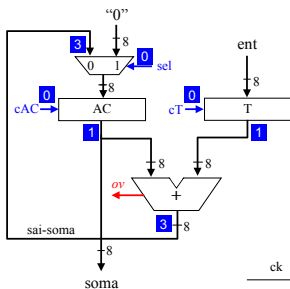

STA para o Estado S2

  


Processadores Dedicados



Exemplo 1: Static Timing Analysis (STA)

Assumindo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinais de comando <i>sel, cAC, cT</i>	atraso	tdcontrol	0 ns

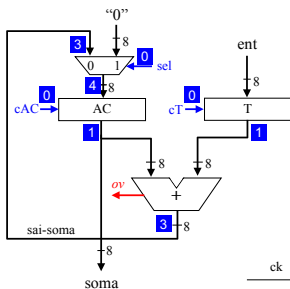

STA para o Estado S2

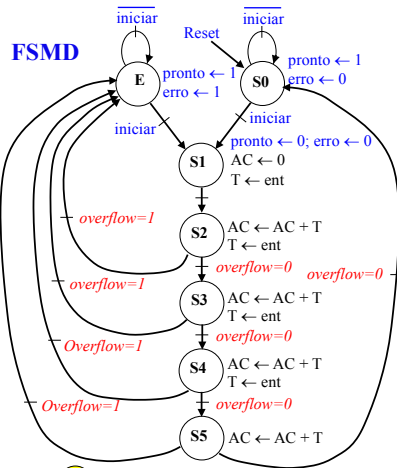 


Processadores Dedicados



Exemplo 1: Static Timing Analysis (STA)

Assumindo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registradores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registradores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registradores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (full adder)	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinais de comando <i>sel, cAC, cT</i>	atraso	tdcontrol	0 ns

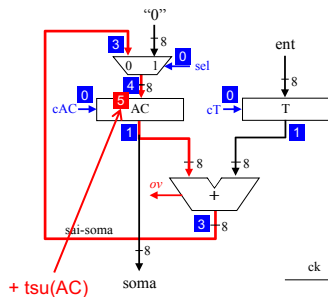

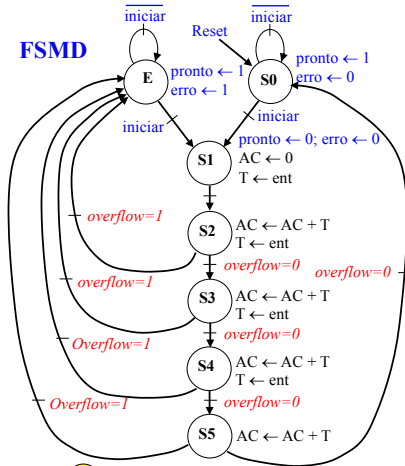 Logo, atraso crítico = $D = 5 \text{ ns}$
E período mínimo $T \geq D = 5 \text{ ns}$




Processadores Dedicados

Exemplo 1: Static Timing Analysis (STA)

Assumindo as seguintes características temporais dos componentes

Componente	Característica	Símbolo	Valor
Registadores AC, T	tempo de setup	tsu	1 ns
Registadores AC, T	tempo de hold	th	0,5 ns
Registadores AC, T	tempo de carga	tco	1 ns
Somador completo (<i>full adder</i>)	atraso	tds	0,25 ns
Mux 2:1	atraso	tdmux	1 ns
Sinais de comando <i>sel, cAC, cT</i>	atraso	tdcontrol	0 ns

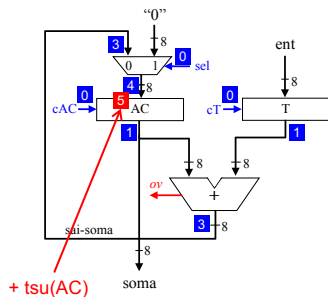

Também seria possível estimar o atraso crítico D por*:

$$D = \max \{ tco_{AC}, tco_T \} + 8.tds + tdmux + tsu_{AC} = 1 \text{ ns} + 8 \cdot 0,25 \text{ ns} + 1 \text{ ns} + 1 \text{ ns} = 5 \text{ ns}$$


* Tal cálculo poderia ser empregado por projetistas muito experientes...

Processadores Dedicados

 Exemplo 1: Estimativa de Desempenho

Tempo de Execução:


$$\begin{aligned} T_{\text{exec}} &= \text{nº de ciclos} \times T \\ &= 5 \text{ ciclos} \times 5\text{ns} \\ &= 25 \text{ ns} \end{aligned}$$



Processadores Dedicados

Exemplo 1: Resumindo

Sistema Digital somatório1

 

Lógica de Próximo Estado (LPE)

Q2	Q1	Q0	iniciar	ov	Q2*	Q1*	Q0*
1	1	1	0	X	1	1	1
1	1	1	1	X	0	0	1
0	0	0	0	X	0	0	0
0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	0	1	1
0	1	0	X	1	1	1	1
0	1	1	X	0	1	0	0
0	1	1	X	1	1	1	1
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	1	1
1	0	1	X	0	0	0	0
1	0	1	X	1	1	1	1


Lógica de Saída (LS)

Q2	Q1	Q0	Sinais de comando			Saídas de controle	
			sel	cAC	cT	pronto	erro
1	1	1	X	0	0	1	1
0	0	0	X	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0

$$T_{\text{exec}} = n^{\circ} \text{ de ciclos} \times T = 5 \text{ ciclos} \times 5\text{ns} = 25 \text{ ns}$$

	Estimativa de Custo
B.O.	672 transistores
B.C.	7 estados
	5 sinais de controle

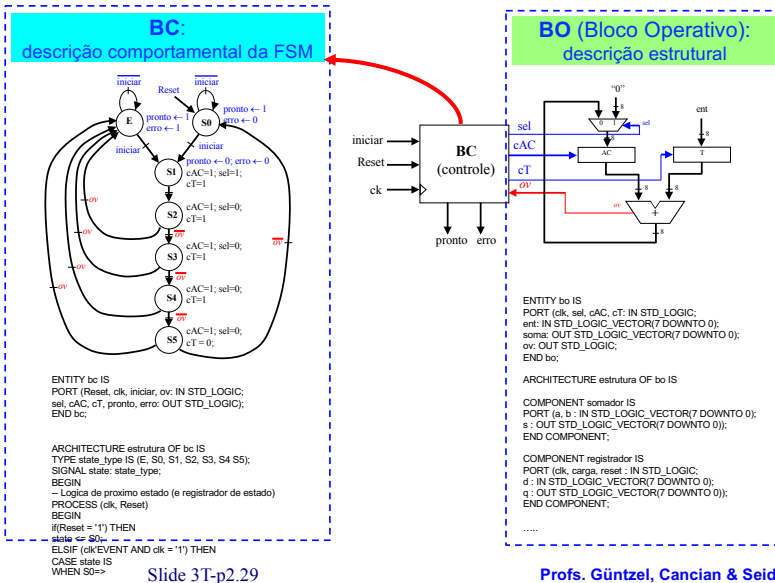Descrição VHDL de um Sistema Digital no Nível RT



Descrição VHDL de um Sistema Digital no Nível RT

Somatorio1.vhd

descrição raiz (instancia bo.vhd e bc.vhd)

```
ENTITY somatorio1 IS
PORT (Reset, clk, iniciar : IN STD_LOGIC;
ent : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
soma: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
erro, pronto : OUT STD_LOGIC);
END somatorio1;
```

ARCHITECTURE estrutura OF somatorio1 IS

```
COMPONENT bo IS
PORT (clk, sel, cAC, cT: IN STD_LOGIC;
ent: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
soma: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
ov: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
```


```
COMPONENT bc IS
PORT (Reset, clk, iniciar, ov: IN STD_LOGIC;
cAC, sel, cT, pronto, erro: OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
```

SIGNAL sel, cAC, cT, ov: STD_LOGIC;

```
BEGIN
b_operativo: bo PORT MAP (clk, sel, cAC, cT, ent, soma, ov);
b_controle: bc PORT MAP (Reset, clk, iniciar, ov, sel, cAC, cT);
END estrutura;
```

BC:

descrição comportamental da FSM

 


```
ENTITY bc IS
PORT (Reset, clk, iniciar, ov: IN STD_LOGIC;
sel, cAC, cT, pronto, erro: OUT STD_LOGIC);
END bc;
```

```
ARCHITECTURE estrutura OF bc IS
TYPE state_type IS (E, S0, S1, S2, S3, S4, S5);
SIGNAL state: state_type;
BEGIN
-- Logica de proximo estado (e registrador de estado)
PROCESS (clk, Reset)
BEGIN
if(Reset = '1') THEN
state <= S0;
ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
CASE state IS
WHEN S0=>
```

BO (Bloco Operativo):

descrição estrutural

 

```
ENTITY bo IS
PORT (clk, sel, cAC, cT: IN STD_LOGIC;
ent: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
soma: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
ov: OUT STD_LOGIC);
END bo;
```

ARCHITECTURE estrutura OF bo IS

```
COMPONENT somador IS
PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
s: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT registrador IS
PORT (clk, carga, reset : IN STD_LOGIC;
d : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END COMPONENT;
```

.....

Descrição VHDL de um Sistema Digital no Nível RT

Hierarquia dos Arquivos VHDL

